СВЧ-УЗЛЫ, БЛОКИ И ПРИБОРЫ

В. П. РУБАН, П. В. ХОЛОД

Украина, г. Харьков, Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова E-mail: ruban@ire.kharkov.ua, kholod@ire.kharkov.ua Дата поступления в редакцию 22.04 2003 г. Оппонент к. ф.-м. н. В. Б. ЕФИМОВ (ЦРЗЗ им. А. И. Калмыкова, г. Харьков)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ БЛОК С ПОНИЖЕННЫМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Рассматриваются схемотехнические и конструктивные пути уменьшения напряжения питания, понижения энергопотребления, уменьшения габаритов стробоскопического блока.

Граничная частота современных импульсных георадаров выходит далеко за пределы 1 ГГц, а рефлектометры и осциллографы работают в полосе до 50 ГГц [1]. Высокая стабильность параметров приборов и чувствительность аппаратуры в такой широкой полосе частот обеспечивается использованием измерительных систем со стробоскопическим преобразованием сигнала. К числу их достоинств относятся также высокая точность передачи формы импульсов и простота сопряжения с цифровыми устройствами.

Но построение стробоскопических измерительных блоков, даже обладающих сравнительно небольшой полосой пропускания (порядка 1 ГГц), требует решения таких специфических задач как соблюдение жестких требований к параметрам синхронизирующих сигналов, а также подбор элементной базы высокочастотной части блока. В связи с этим основная часть блока — стробоскопический преобразователь «обрастает» большим количеством вспомогательных цепей стабилизации, синхронизации и т. д. В результате увеличиваются габариты блока, растет потребляемая мощность и стоимость.

Для портативной аппаратуры очень важны как размеры блоков, так и потребляемый ток. Целью данной работы было создать малогабаритный, низковольтный стробоскопический измерительный блок с высокой чувствительностью и широкой рабочей полосой частот.

Понижение напряжения питания стробоскопического блока

Принципы стробоскопического преобразования изложены в [2], пример разработки стробоскопического преобразователя для портативных устройств можно найти в [3]. Конструктивно стробоскопический блок состоит из стробоскопического преобразователя и схемы автосдвига (**рис. 1**). Здесь генератор БПН — генератор быстрого пилообразного напряжения, МПН — сигнал от генератора медленного пилообразного напряжения. Обостритель и формирователь строб-импульсов входят в схему генератора стробимпульсов.



Рис. 1. Схема стробоскопического блока

Проанализируем возможность понижения напряжения питания стробоскопического блока. Основной помехой этому становится БПН. **Рис. 2** поясняет принцип формирования временного окна (развертки) стробоскопического блока. По моменту времени, когда сравниваются уровни БПН и МПН, производится вы-



Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2003, № 3



борка из сигнала. Граничные моменты выборок определяют временное окно *Т* (длительность развертки) [2, с. 110]:

 $\begin{array}{l} T = V/S, \eqno(1) \\ r_{\rm CE} V -- \eqno(2) \\ S = V_{\rm БПH}/T_{\rm БПH} -- \eqno(2) \\ k_{\rm БПH} -- \eqno(2) \\ MIDIN -- \$

В конечном счете

 $T = V T_{\rm DTH} / V_{\rm DTH}.$ (2)

Формула (2) показывает, что малые длительности развертки можно получить либо уменьшая V, $T_{\rm БПH}$, либо увеличивая $V_{\rm БПH}$. Уменьшение V приводит к увеличению нестабильности момента сравнения, т. к. Δv — уровень МПН — становится сравнения с шумовым напряжением сравнения $U_{\rm m}$. Уменьшение $T_{\rm БПH}$ ограничивает пределы просмотра временных задержек. Единственное, что представляется возможным, — это увеличить амплитуду БПН.

В современных стробоскопических осциллографах $V_{\rm БПН}$ достигает 30 В. В стробоскопических блоках георадаров $V_{\rm БПН} \approx 20$ В. Традиционная схема стробоскопического блока не дает возможности понизить напряжение питания до 5 В. Но если использовать двухполярное напряжение питания (± 5 В) и при этом уменьшить нестабильность момента сравнения в компараторе, то можно сохранить пропор-

цию
$$\frac{T}{T_{\text{БПН}}} = \frac{V_1}{V_{\text{БПН 1}}} = \frac{V_2}{V_{\text{БПН 2}}}$$
.

Компаратор (**рис. 3**), использованный в схеме сравнения, собран на основе операционного усилителя AD8009. Преимущество этого компаратора в том, что AD8009 имеет низкоомный инвертирующий вход. Следовательно, в этой схеме шумовое напряжение $U_{\rm m}$, которое определяется только тепловыми шумами сопротивлений R12 — R16, может быть доведено до $U_{\rm m}$ =11 мкВ. Благодаря этому данная схема компаратора позволяет получить нестабильность времени сравнения не более 3,6 пс при крутизне БПН S=9 В/мкс.

Уменьшение потребляемого тока

Обычно большая часть энергии расходуется на усиление импульса запуска генератора строб-импульсов.

Пиковая мощность в импульсе достигает 10 Вт. Поэтому схема формирователя, в которую входит импульсный усилитель, является основным потребителем тока (на усиление тратится до 0,1 А). Для уменьшения потребляемого тока предлагается уменьшить длительность импульсов. При этом большая мощность локализуется в коротком интервале времени, а средняя мощность уменьшается.

В разработанном стробоскопическом блоке схема формирователя на основе микросхемы 74HC123 формирует короткие симметричные импульсы длительностью 100 нс, амплитудой ± 5 В, что позволяет перейти в более экономичный режим и сократить потребление тока в импульсном режиме до 4,5 мА.

Для снижения энергопотребления в стробоскопическом преобразователе использована симметричная мостовая схема смесителя. Поскольку смеситель работает в режиме пикового детектора, 80% от потребляемого смесителем тока приходится на буферный выходной каскад на полевом транзисторе. К числу достоинств этой схемы относятся малые искажения сигнала в процессе преобразования, высокая чувствительность и стабильность.

В итоге потребляемый ток стробоскопического блока составил 62,3 мА. В **таблице** показано распределение потребляемого тока по составным частям блока.

Потребление тока	БПН	Компа-	Форми-	Обост-	Смеси-
		ратор	рователь	ритель	тель
Потребляемый ток в	10	14	0.8	10	5
ждущем режиме, мА	10	14	0,8	10	5
Добавка в импульс-					
ном режиме (частота	2	4	4,5	10	2
200 кГц), мА					
Суммарное потреб-	62,3 мА				
ление					

Линия формирователя строб-импульсов

Выборка из сигнала осуществляется по приходу на смеситель строб-импульса длительностью порядка 250 пс на уровне 0,5. Этот импульс формируется на короткозамкнутой щелевой линии (**рис. 4**) длиной 60 мм с размером щели 0,25 мм (волновое сопротивление 40 Ом) [4, 5]. Положение точки вывода строб-

СВЧ-УЗЛЫ, БЛОКИ И ПРИБОРЫ



Рис. 4. Формирователь строб-импульсов на щелевой линии

импульса на смеситель рассчитывается в соответствии с [3]. Для того, чтобы получить строб-импульс длительностью 250 пс на уровне 0,5, эта точка должна находиться на расстоянии 25 мм от короткозамкнутого края. Щелевая линия, кроме формирования строб-импульса, является дополнительным симметрирующим



Рис. 5. Сравнение результатов преобразования сигнала осциллографом С1-70 и стробоскопическим блоком

звеном. Строб-преобразователь с таким формирователем можно выполнить полностью планарным способом и отказаться от применения навесных элементов — коаксиальных линий, отрезков волноводов.

Применение описанных выше подходов позволило создать стробоскопический блок со следующими характеристиками: напряжение питания ±5 В, по-

требляемый ток 62,3 мА, чувствительность стробоскопического преобразователя при работе в режиме пикового детектора — не хуже 1 мВ, максимальная амплитуда принимаемого сигнала — не более 1 В, рабочая полоса частот — от 0 до 1 ГГц, размеры блока — 30×120×10 мм.

Сравнение преобразованных сигналов разработанного стробоскопического блока и стробоскопического осциллографа С1-70 с блоками Я40-1700, Я40-27000 показало подобие форм регистрируемых сигналов (**рис. 5**).

Заключение

Решить задачу понижения напряжения питания стробоскопического блока и при этом сохранить пределы просмотра временных задержек и не ухудшить нестабильность сравнения МПН и БПН можно путем перехода на двухполярное питание ±5 В и построения компаратора на основе операционного усилителя с низкоомным инвертирующим входом.

Основным путем уменьшения потребляемого тока является переход к использованию коротких импульсов для запуска генератора строб-импульсов. При формировании импульсов с амплитудой ± 5 В, длительностью 100 нс и частотой следования 200 кГц потребляемый ток формирователя составил 4,5 мА. Кроме того, благодаря применению симметричной мостовой схемы смесителя потребляемый ток смесителя вместе с пиковым детектором удалось довести до 7 мА, а потребляемый ток всего стробоскопического измерительного блока уменьшить до 62,3 мА.

Конструктивное выполнение формирователя строб-импульсов на щелевой линии позволило использовать планарный монтаж и разместить все элементы схемы на плате размерами 30×120 мм.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Digital Sampling Oscilloscope.— Tektronix. Measurement Product Catalog.— 1997/1998.

2. Рябинин Ю. А. Стробоскопическое осциллографирование. М.: Сов. радио, 1972.

3. Kholod P. V., Ruban V. P. The sampler of the videopulse georadar // Radio Physics and Radio Astronomy.— 2002.— Vol. 7, N 4.— P. 424—430.

4. Рябинин Ю. А., Горячев В. И. Схемы и конструкции входных устройств современных осциллографов // Вопросы радиоэлектроники. Сер. Радиоизмерительная техника.— 1974.— № 3.— С. 81—85.

5. Markelo J., Hall R. D. Broad-band thin-film signal samler // IEEE Journal.— 1972.— Vol. SC-7, N 1.— P. 50—54.



Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2003, № 3